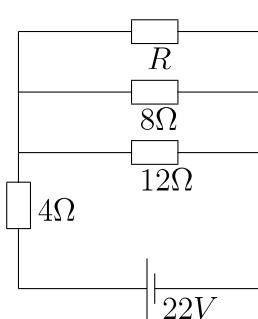



2. KOLOKVIJ IZ FIZIKE 2, 21.6.2021. / br. HE8001

Ime i prezime: _____

- Snaga ohmskog trošila povećala se za 10 W pri promjeni napona sa 200 V na 220 V. Odredite otpor trošila i snagu koju bi dobili na 250 V.
- Odredite otpor R na shemi ako kroz njega protiče 6 puta slabija struja nego kroz otpornik od 4Ω . Kolika je ukupna struja strujnog kruga?



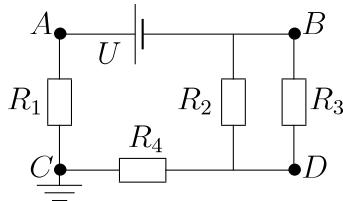- Odredite potencijale točaka A , B , C i D na shemi. Kolika struja teče kroz otpornik R_3 ? $U = 16.362 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 21.6\Omega$, $R_3 = R_4 = 27\Omega$.



- Radioizotop ^{66}Ni ima vrijeme poluživota 54.6 sati. Odredite broj raspada u prvih 7 minuta nakon izrade, ako je ukupno izrađeno $7 \cdot 10^{-15}$ grama tog izotopa.
- Molekula ozona(O_3) ima raspon masa od 48 do 54 a.j.m, ovisno o izotopima kisika. Odredite postotak najlakših (48 a.j.m.) molekula u ozonu. Mase i učestalosti *atoma* kisika dane su tablicom:

I	M	P
^{16}O	15.994915	99.757%
^{17}O	16.999132	0.038%
^{18}O	17.999160	0.205%

Napomene:

Rezultate možete vidjeti u srijedu, 23.6.
na <http://lnr.irb.hr/milivoj/fizb.htm>

Rješenja:

- $R = 840 \text{ Ohma}$, $P(250) = 74.405 \text{ W}$.
- $R = 24 \text{ Ohm}$, $R(\text{uk}) = 8 \text{ Ohma}$, $I = 2.75 \text{ A}$.
- $R = 60.6 \text{ Ohma}$, $I = 0.27 \text{ A}$, $U(A) = 5.832 \text{ V}$, $U(B) = -10.53 \text{ V}$, $U(D) = -7.29 \text{ V}$, $I_3 = 0.12 \text{ A}$.
- $N = 63869700 \text{ atoma}$, $A_0 = 225.23 \text{ Bq}$, $N_1 = 94596$, $N_2 = 94526$.
- $p = 0.99757$, $p^3 = 0.99273 = 99.273\%$